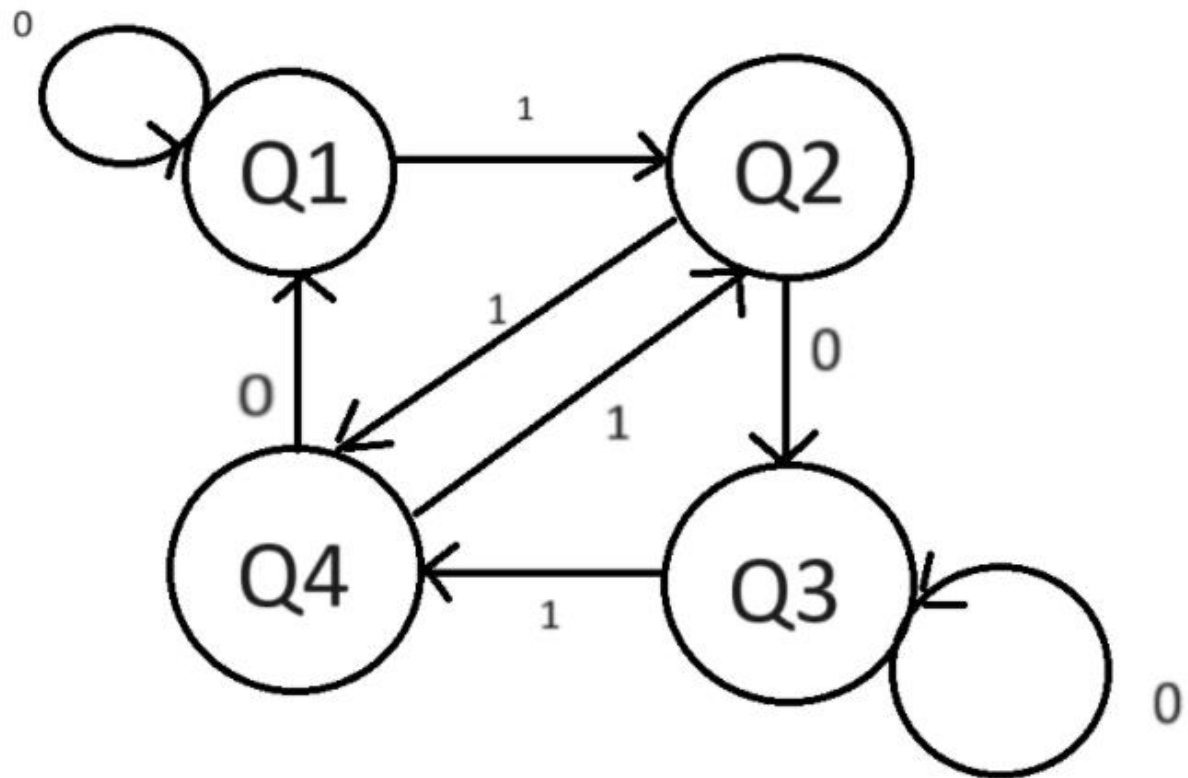


Digital circuits laboratory class	Year 2024, exercise 5
Author: Jakub Turkowski	Title of the exercise: Synthesis of synchronous circuit
Laboratory group number: 2	Week day: Tuesday Realization date: 16.04.2024 Hours of the lab: 15:15-16:55

Moore machine



where:

	Q1	Q2	Q3	Q4
Y1 Y2	0 0	0 1	1 1	1 0

X	Y1	Y2	Y1 NEXT	Y2 NEXT	D1	D2
0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1

And from the table:

$$D1 = X'Y2 + XY2 = Y2$$


$$D2 = X'Y2 + XY2'$$

And for the outputs (as one will be odd and two even):

$$Z1 = Y2Y1'$$

$$Z2 = Y2'Y1$$

Mealy's machine

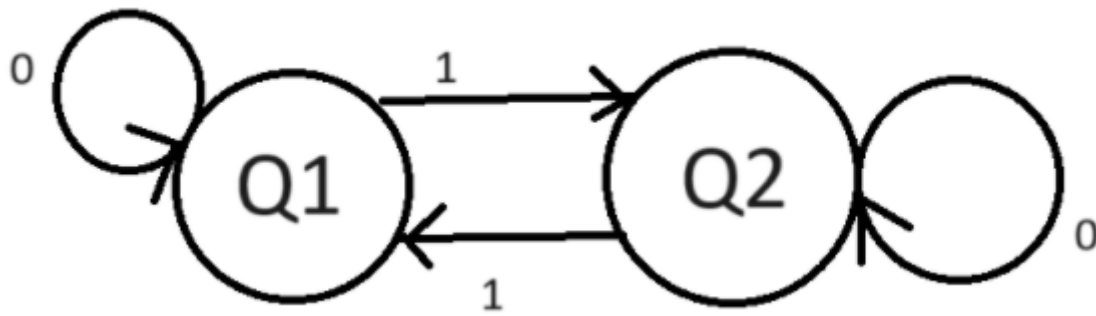

where:

	Q1	Q2
Y	0	1

X	Y	Y NEXT	J	K
0	0	0	0	-
1	0	1	1	-
0	1	1	-	0
1	1	0	-	1

And from the table:

$$J=X$$

$$K=X$$

As this implementation only uses one JK flip flop, we only take into account the J and K (X) and the outputs – the negated one for even ones and regular for odd ones.

